

LES RÉALISATIONS DE LA « LIGNE BLEUE »
 LE SAVOIR-FAIRE RADIOAMATEUR

6^{ème} Partie (suite) des QRP/ CW 20 mètres

Transceiver N° 2 QRP/CW 20m et PA de 6 watts HF

Par F6BCU du Radio Club de la Ligne bleue des Vosges

3^{ème} partie

Filtre audio CW 700 Hz

Certains articles ne sont pas toujours disponibles et la partie réception du transceiver CW était incomplète car il fallait reprendre la partie réception du QRP CW avec PA de 2.5 W.

Voici donc le schéma du filtre audio CW à 700 Hz et page 2 le schéma complet de la chaîne B.F.



