LES RÉALISATIONS DE LA » LIGNE BLEUE » *LE SAVOIR-FAIRE RADIOAMATEUR *

TRANSVERTER 432-144 de 1982 (3-4 watts HF)




La majorité de nos transverter VHF ou UHF est implantée dans des boîtes à gâteaux métalliques. Il n'est pas question d'esthétique mais d'un côté pratique. Le coffret obtenu est à petit prix, se soude facilement, le blindage HF total, l'implantation des platines de composants facile.



Platine mélangeur et driver émission


Platine émission

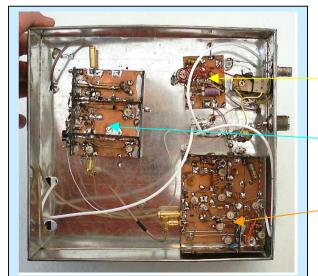

Vox E/R


Ampli HF réception

Platine O.L. 288 MHz Mélangeur réception

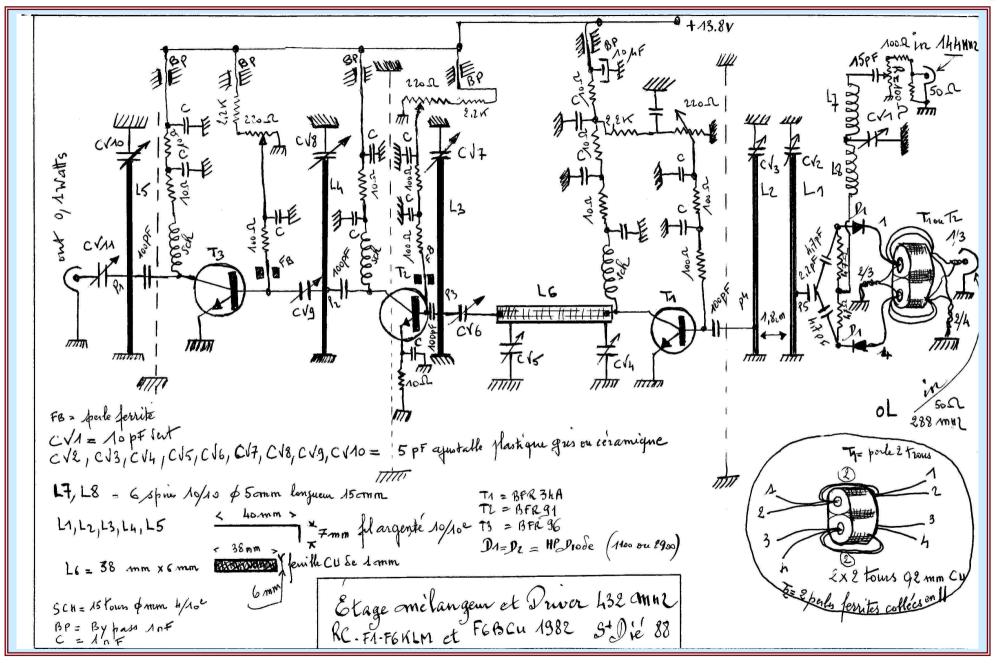




Driver émission

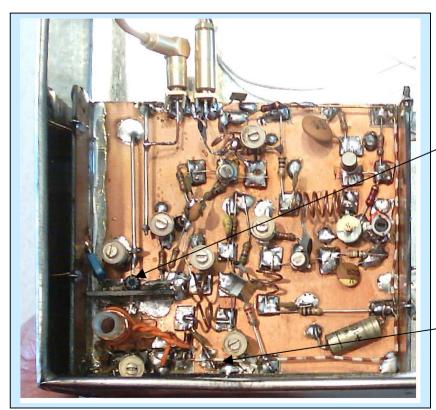



Mélangeur réception BF960

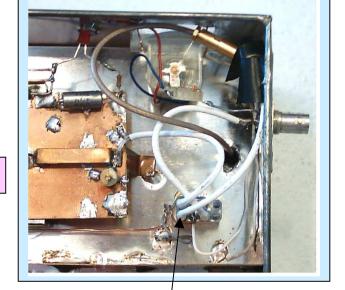


Oscillateur quartz 96 MHz

Sortie relais antenne

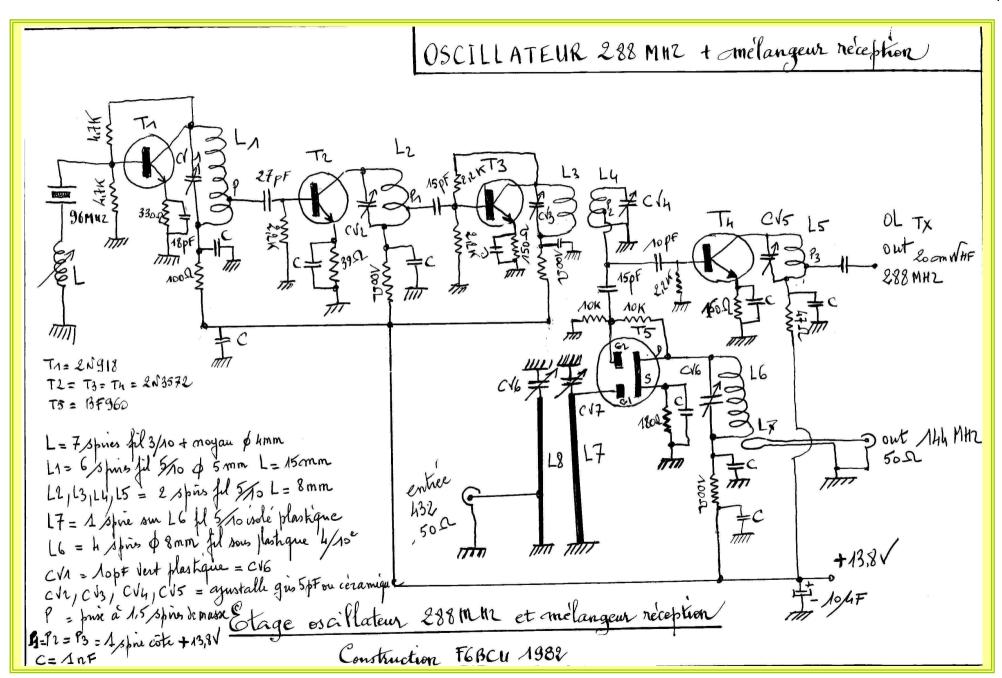


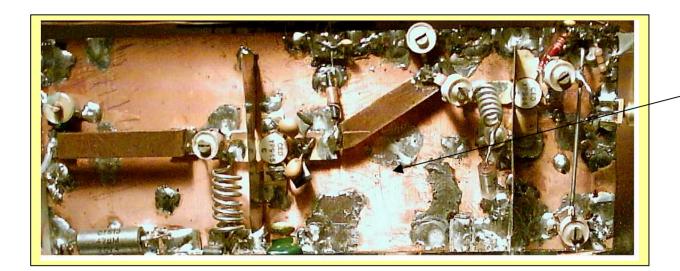

Etage de puissance émission 432

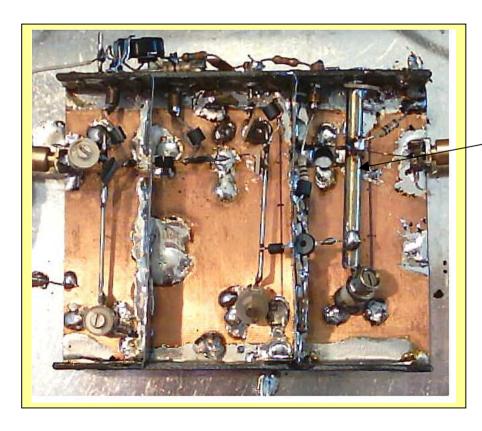

Platine amplificateur HF réception 432

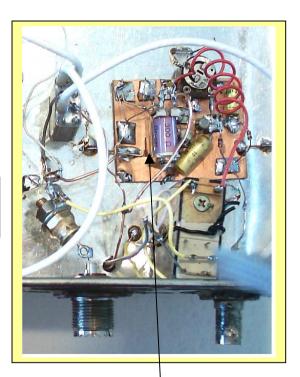

Platine vox E/R

