
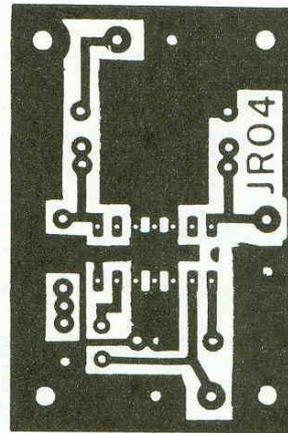


LES RÉALISATIONS DE LA « LIGNE BLEUE »

*LE SAVOIR-FAIRE RADIOAMATEUR

JR04 Amplificateur BF 2 watts de sortie.

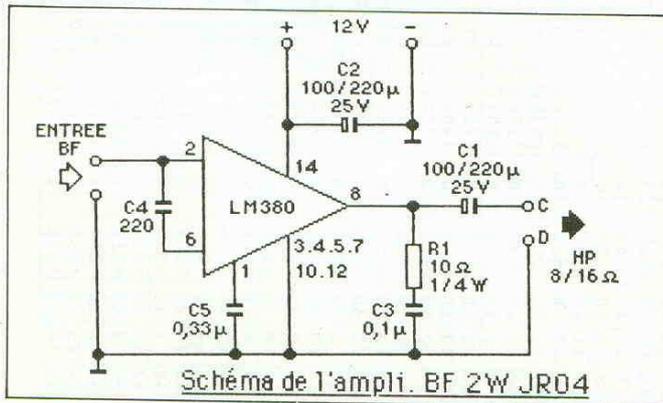Cet amplificateur BF est vraiment universel. Il est très utilisé dans les récepteurs et délivre environ 2 W BF sous 12 V. Les bornes 3, 4, 5, 7, 10 sont soudées à la masse. Les condensateurs C1, C2 sont isolés à 25 V. R1 = 10 Ω 1/4 W. Circuit intégré : LM 380 à 14 pattes.



Circuit imprimé
côté cuivre, échelle 1/1

